
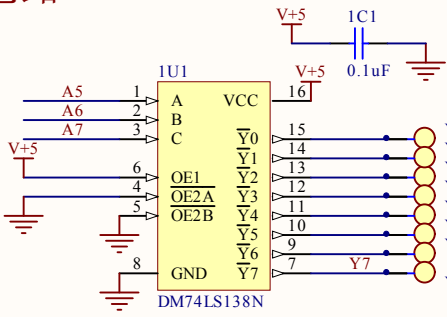



译码电路

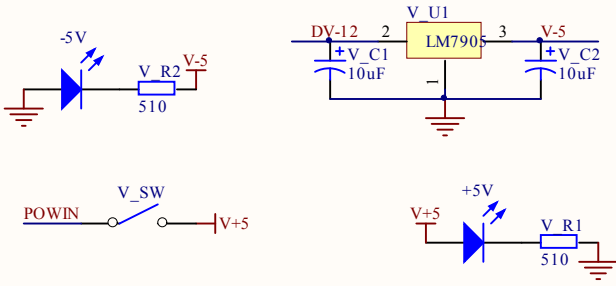


开关电路




接口电路

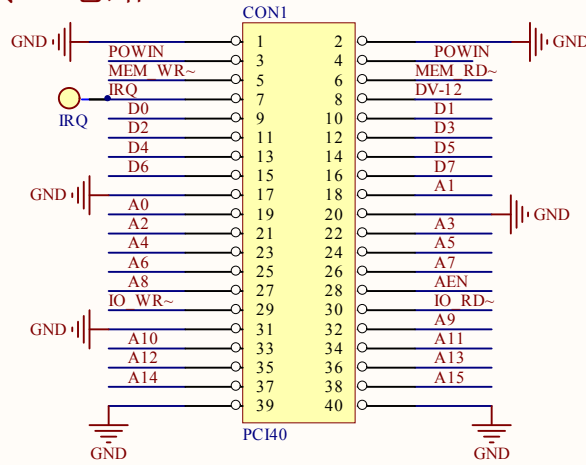


8255A并行接口

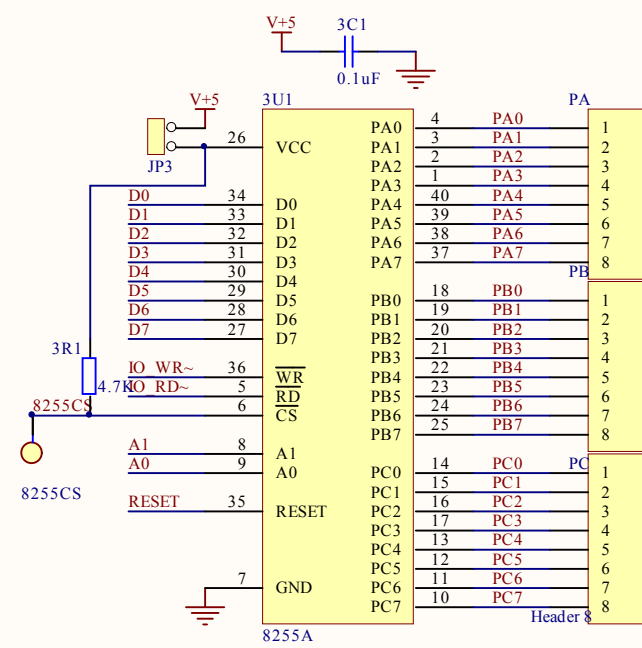


复位键和蜂鸣器

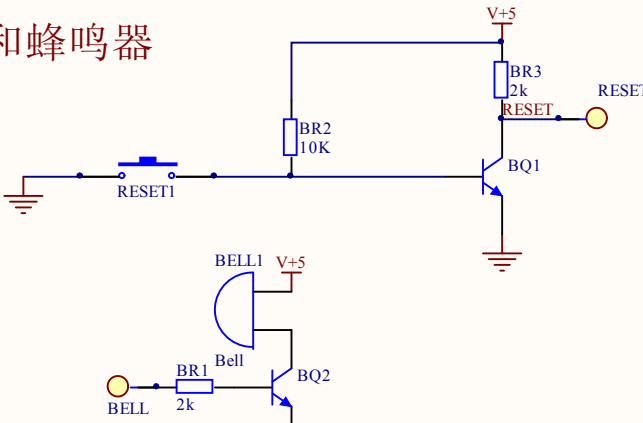


时钟与分频电路

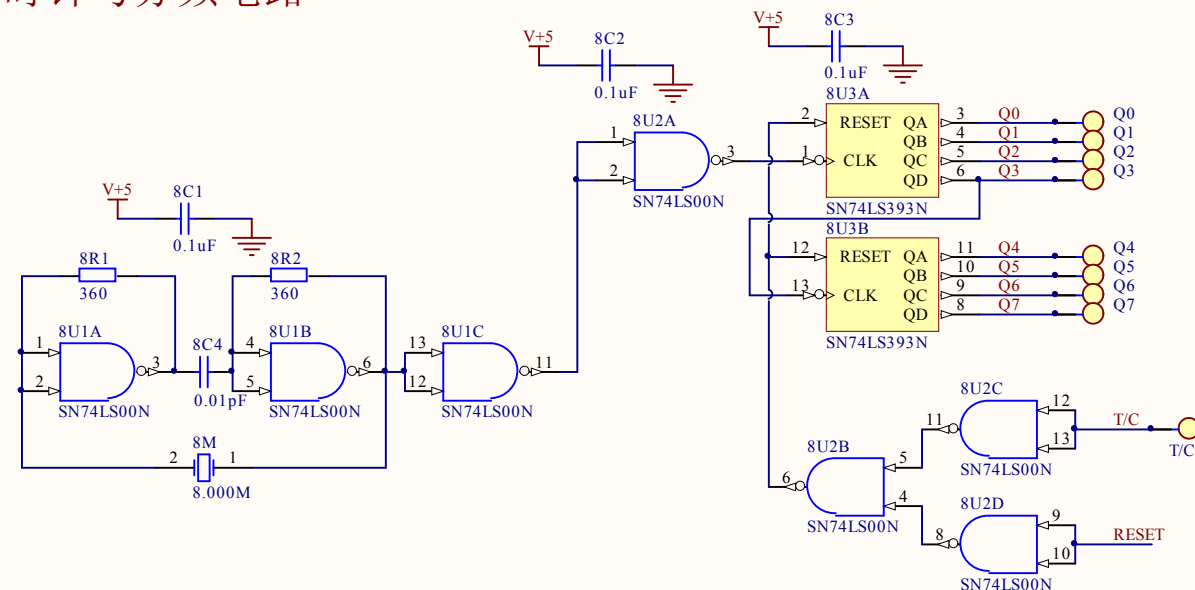


8253定时器

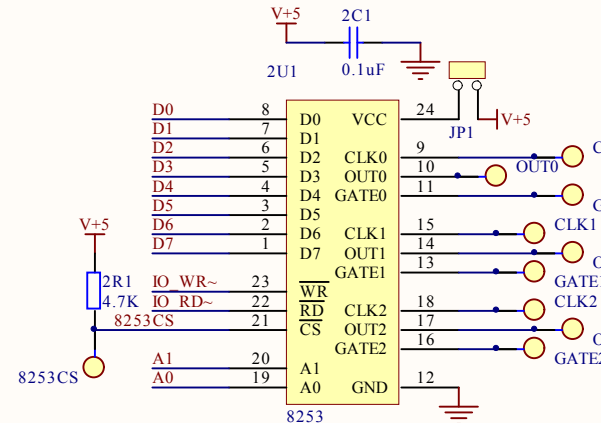


数码管

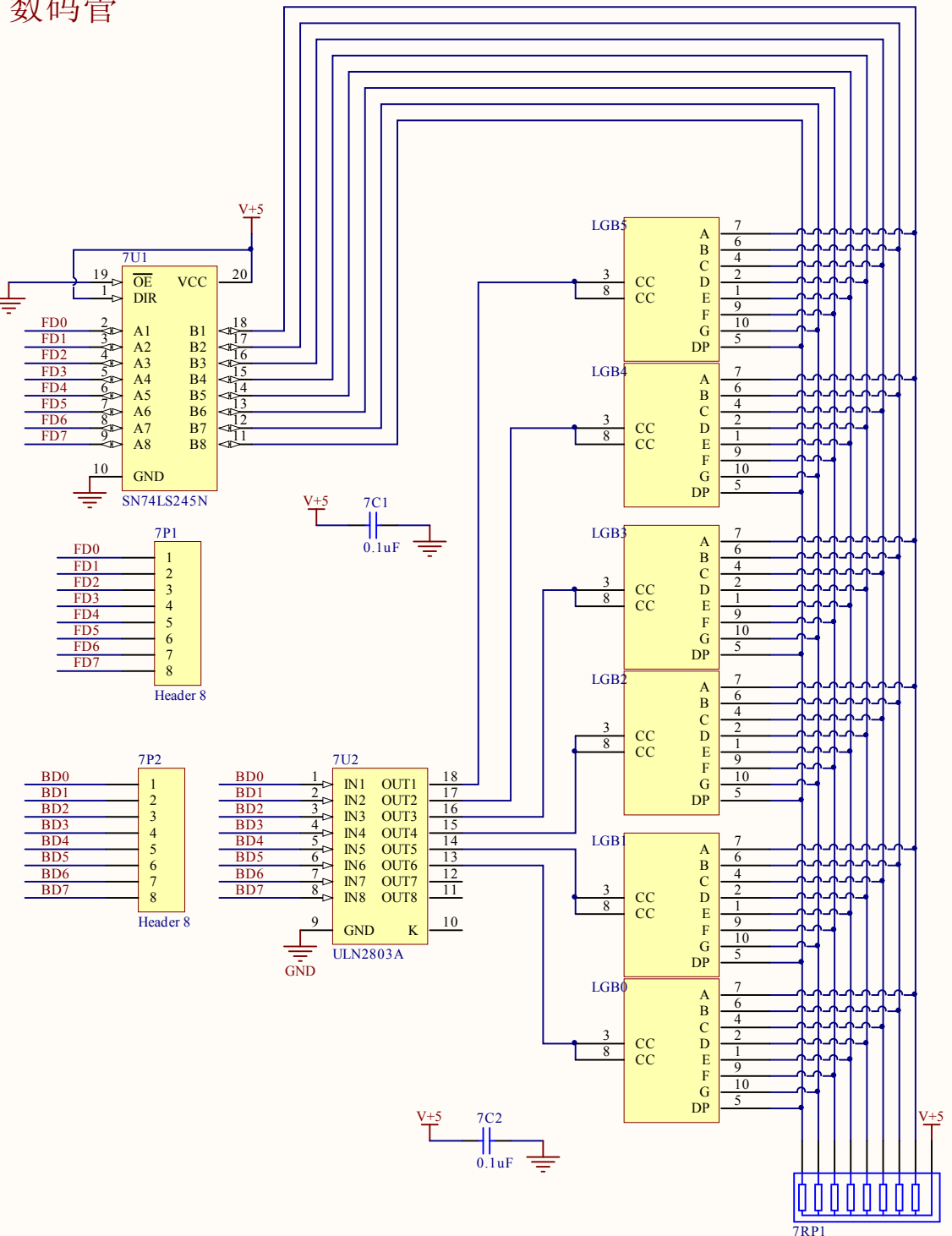

8251A串行

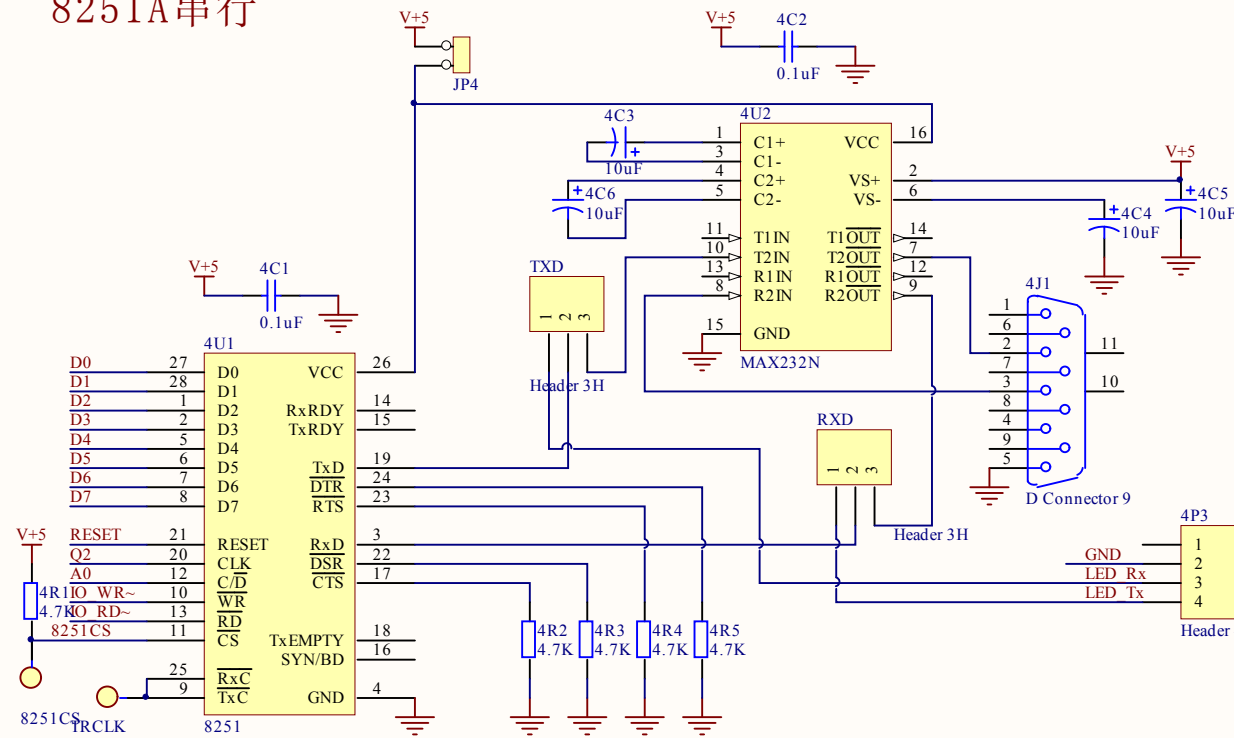

键盘电路 (4 X 4)

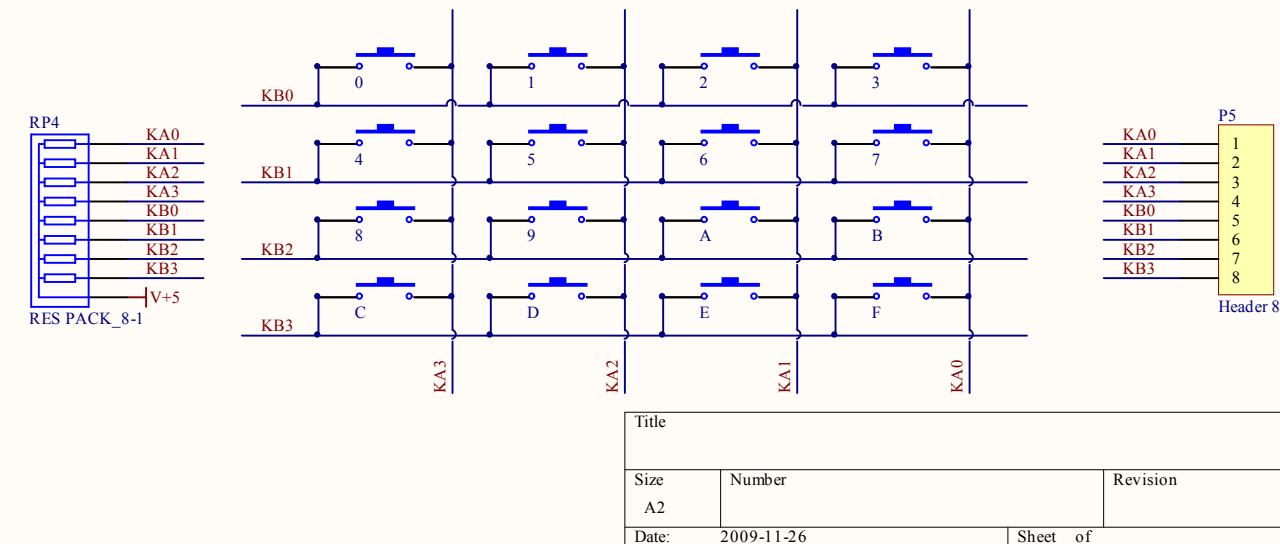

读写和RAM电路

